

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico - CTC
Departamento de Engenharia Elétrica - EEL

Everton Sperfeld Coan (16100723)
Lucas Henrique Wodtke (16202258)

TURMA 01208D

<everton_coan@hotmail.com>
<lhwodtke@gmail.com>

Relatório de Projeto Final EEL5105
2016.2

Florianópolis, 26 de Novembro de 2016.

Conteúdo

1. Introdução.....	3
1.1 Pré-definição	11
1.2 Comparador	5
1.3 Contador	6
1.4 Seletores	9
1.5 Registradores	11
2 Controlador	13
3. Resultados e conclusões	15
Anexo A – Observações.....	16

1. Introdução

A ideia do projeto é implementar uma simulação de um sistema de micro-ondas, a fim de trazer mais experiência prática para o aluno desafiando-o, e fazendo que tenha o domínio de diversas opções de desenvolvimento em VHDL estudados nas aulas teóricas e principalmente na prática, como contadores, comparadores, seletores, conversor de Clock, registradores, LEDs, Decod7Seg, memória Rom entre outros.

No projeto temos o bloco dos seletores composto por 4 Mux um de Estados, Tempo, Potencia e de Display, que devem selecionar corretamente as variáveis em cada estado.

Temos o bloco de registrados composto de Flip-Flops que tem como objetivo emitir sinais de luzes nos LEDs piscar nos primeiros estados e no último estado realizar a sequência do grupo e o último registrador exibir a potência nos LEDs.

Temos o bloco Comparador que verifica se a Contagem chegou a 0 transformando READY 0 ou 1.

Temos o bloco dos contadores, um responsável por converter o clock de 50 MHz para 1Hz e 13Hz para nosso grupo, e o outro responsável pela lógica de decrementar o tempo e pausar.

Temos a predefinição responsável por armazenar em uma memória tempos e potências os quais o usuário pode escolher.

Tempo o Debouncer, que evita uma falha de sincronismo ao clicar os botões.

E por último o controle a máquina de estados geral responsável por controlar e organizar todas as funções.

No topo conectamos todos os blocos através de sinais.

1.1 Predefinição

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ROM1 is
port ( SW : in std_logic_vector(2 downto 0); --A entrada são os 3 switches onde o usuario ira selecionar qual a pré-definição, assim temos 2^3 possibilidades
      MODE : out std_logic_vector(39 downto 0) ); --A saída será o MODE os bits 39 downto 20 será o nome exibido nos 4 Displays7Seg, os bits 19 downto 10 serão
-- para o tempo sendo que 4 para os minutos e 6 para os segundos, o tempo será exibidos nos Displays7Seg, os bits 9 downto 0 irão representar a potencia
--que será exibida nos leds.
architecture behavioral of ROM1 is
type mem is array ( 7 downto 0 ) of std_logic_vector(39 downto 0);
constant my_Rom : mem := (
0 => "110001001011000110010010000000000010000", -- PIPO 2 MINUTOS POTENCIA 5
1 => "1111101100100010101000100111100000001000", -- CHA 2 MUNITOS E 30 SEGUNDOS POTENCIA 4
2 => "1010101110100001111001100000000001000000", -- LEGU 6 MINUTOS POTENCIA 7
3 => "011000101001111011100010000000000100000", -- CAFE 2 MINUTOS POTENCIA 6
4 => "1110011001110000101001110000000000100000", -- SOPA 7 MINUTOS POTENCIA 6
5 => "01010110111011100101010000000010000000", -- ARRO 5 MINUTOS POTENCIA 8
6 => "01100010101011101110101010001000000000", -- CARN 10 MINUTOS E 40 SEGUNDOS POTENCIA 10
7 => "1100011110011011001010001100100100000000" -- PUDI 8 MINUTOS E 50 SEGUNDOS POTENCIA 9
);

begin
process (SW)
begin
case SW is
when "000" => MODE <= my_Rom(0);
when "001" => MODE <= my_Rom(1);
when "010" => MODE <= my_Rom(2);
when "011" => MODE <= my_Rom(3);
when "100" => MODE <= my_Rom(4);
when "101" => MODE <= my_Rom(5);
when "110" => MODE <= my_Rom(6);
when "111" => MODE <= my_Rom(7);
when others => MODE <= "0000000000000000000000000000000000000000"; -- Caso ele tente algo inválido o modo selecionado sera 0 em 39 downto 0 exibindo nada.
end case;
end process;
end architecture behavioral;

```

Simulações:

Path	Value	Hex	Bin	Oct	Dec
/topo_micro/SW(2)	0				
/topo_micro/SW(1)	0				
/topo_micro/SW(0)	0				
+ /topo_micro/MODE	11000100101100011...		11000100101100011000100000000000010000		
/topo_micro/SW(2)	0				
/topo_micro/SW(1)	0				
/topo_micro/SW(0)	1				
+ /topo_micro/MODE	11111011001000101...		11... 1111101100100010101000100111100000001000		
/topo_micro/SW(2)	1				
/topo_micro/SW(1)	1				
/topo_micro/SW(0)	1				
+ /topo_micro/MODE	11000111100110110...		11... 1100011110011011001010001100100100000000		

Como já dito anteriormente os switches indicam a posição em que o dado(MODE) está na memória, ao selecionar 000 ele pega my_rom(0) onde está localizado MODE “11000100101100011001001000000000000010000” nesse exemplo:

"11000" - P - exibido no decod7Seg 0.

“10010” -I - exibido no decod7Seg 1.

"11000" - P- exibido no decod7Seg 2.

"11001" - O - exibido no decod7Seg 3.

"0010" – Minutos (2) - exibido no decod7Seg 0 e decod7Seg1.


“000000” – Segundos (0) - exibido no decod7Seg 2 e decod7Seg3.

“0000010000” - Potencia 5 - Exibido nos LEDs.

Cada predefinição tem suas características comentadas no código.

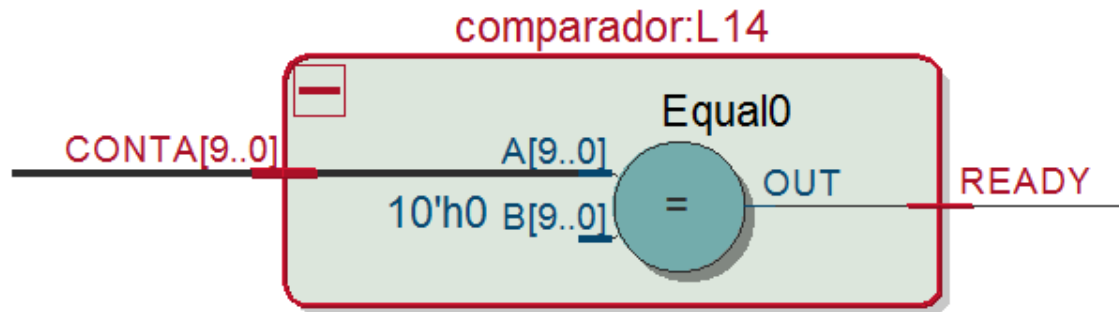1.2 Comparador

A abordagem utilizada foi a comportamental a que não utiliza apenas funções booleanas, pois otimiza a lógica do comparador utilizando menos linhas de códigos e uma lógica mais palpável ficando claro a visualização e interpretação.



```
architecture circuito_comparador of comparador is
begin
  READY <= '1' when (CONTA="0000000000") else '0'; -- Como podemos ver no RTL, o comparador recebe Conta(Contagem do tempo "A"),
end circuito_comparador; -- se ele for igual a "0000000000" ("B") significa que a contagem chegou ao fim,
-- e a saída Ready será 1 já que está pronto, senão a saída recebe 0.
```

	Msgs	
/topo_micro/CONTA	0000000000	0000010110 0000000110 0000000010 0000000001 0000000000
/topo_micro/READY	1	

Ao testar com variáveis aleatórias percebemos que realmente o comparador funciona, o READY só receberá 1 quando o Conta chegar a "0000000000".

1.3 Contador

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity FSM_clock is
port(
    clock_50: in std_logic;
    CLK1: out std_logic;
    CLK2: out std_logic
);
end FSM_clock;

architecture bhv of FSM_clock is
    signal contador1: std_logic_vector(27 downto 0) := x"00000000";
    signal contador2: std_logic_vector(23 downto 0) := x"00000000";
begin
    P1: process(clock_50)
    begin
        if clock_50'event and clock_50 = '1' then --A fim de gerar um frequencia de 1 HZ recebemos um clock_50 e fazemos ele contar
            contador1 <= contador1 + 1; -- Até 49999999(HEXADECIMAL), alcançado esse valor ele gera uma subida do clock e reinicia a
            if contador1 = x"2FAF07F" then --contagem.
                CLK1 <= '1';
            else
                CLK1 <= '0';
            end if;
        end if;
    end process;

    P2: process(clock_50)
    begin
        if clock_50'event and clock_50 = '1' then --usando o mesmo principio de gerar 1 HZ agora queremos gerar 13 HZ
            contador2 <= contador2 + 1; -- para isso ele feve contar até 3846153, alcançado esse valor o clk2 recebe 1
            if contador2 = x"3AB009" then --e a contagem é reiniciada.
                CLK2 <= '1';
            else
                CLK2 <= '0';
            end if;
        end if;
    end process;
end bhv;
```

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity combContaRst is
port (
    RST: in std_logic;
    RESET_TIME: in std_logic;
    RST_CONT: out std_logic
);
end combContaRst;

architecture circuito_combContaRst of combContaRst is
begin
    RST_CONT <= (not RST) or RESET_TIME; --Através da tabela verdade percebemos que o RST_CONT só será 1 se
    -- o RST negado(pois ele é o botão ou seja invertido) ou RESET_TIME,
    --Assim será resetado o contador quando o botão precionado ou RESET_TIME
    --for necessário.
end circuito_combContaRst;
```

Logica de reset

Lógica de Enable

```
library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity combConta is
port (
    PAUSE: in std_logic;
    EN_TIME: in std_logic;
    EN: out std_logic
);
end combConta;

architecture circuito_combConta of combConta is
begin
    EN <= PAUSE and EN_TIME; --Através da tabela verdade obtemos essa logica combinacional
    --Levando em conta que Pause é um botao(Inversão) o EN só será
    -- ativado quando o pause(botao) nao estiver sendo precionado e o EN_TIME for 1.
end circuito_combConta;
```

Logica Contador


```

entity CONTA_DESC is
port(
    CLK1: in std_logic;
    SEL_TIME: in std_logic_vector(9 downto 0);
    SET_TIME: in std_logic;
    EN: in std_logic;
    RST_CONT: in std_logic;
    CONTA: out std_logic_vector(9 downto 0)
);
end CONTA_DESC;


architecture bhv of CONTA_DESC is
    signal contador: std_logic_vector(5 downto 0);
    signal contadorMin: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    P1: process(CLK1,RST_CONT,sel_time,contador,contadorMin)
    begin
        if RST_CONT = '1' then -- Se o RST_CONT é ativado os valores do contador(segundos) e contadorMin(Minutos)serão zerados
            contador<= "000000";
            contadorMin<="0000";
        elsif CLK1'event and CLK1= '1' then -- Se ocorrer um ciclo de clock e o sel_time for 1
            if set_time = '1' then -- então o contador recebe o tempo que o usuario colocou ou do modulo pre-definido
                contador<= sel_time (5 downto 0); -- (Mux tem a função de escolhe=her o correto) entao os contador recebe os segundos
                contadorMin<= sel_time (9 downto 6); -- e o contadorMin recebe os minutos
            elsif EN='1' then --Aqui funciona o metodo de Pause se o enable for 1 continua decrescendo senão pausa
                contador <= contador -'1';
                if contador = "000000" then
                    contador <= "111011"; -- Nota que 111011 representa 59 segundos valor máximo dos segundos
                    contadorMin <= contadorMin -'1'; -- Aqui ocorre a logica de decrementação do tempo quando se esgota os segundos
                    -- ele decrementa 1 do minuto
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
    CONTA(9 downto 6) <=contadorMin; --Aqui o Conta recebe os minutos nos bits 9 downto 6 e segundos nos bits 5 downto 0
    CONTA(5 downto 0)<=contador; --e assim o Conta está preenchido e segue seu caminho para outro bloco.
end bhv;

```


Simulação:

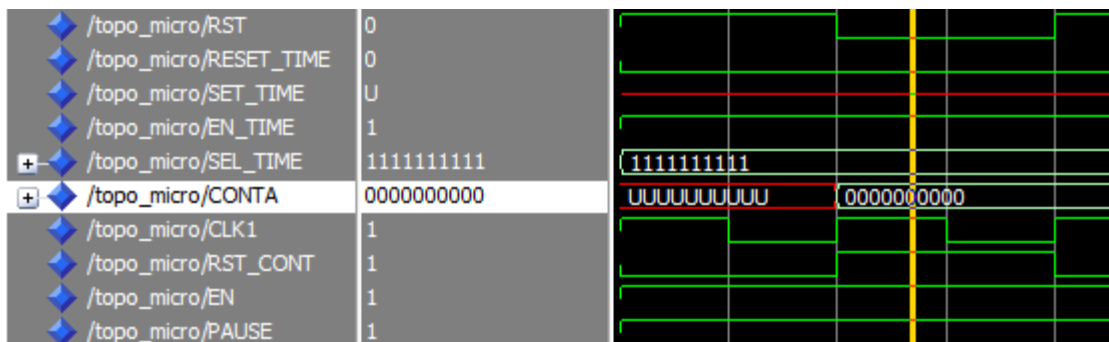

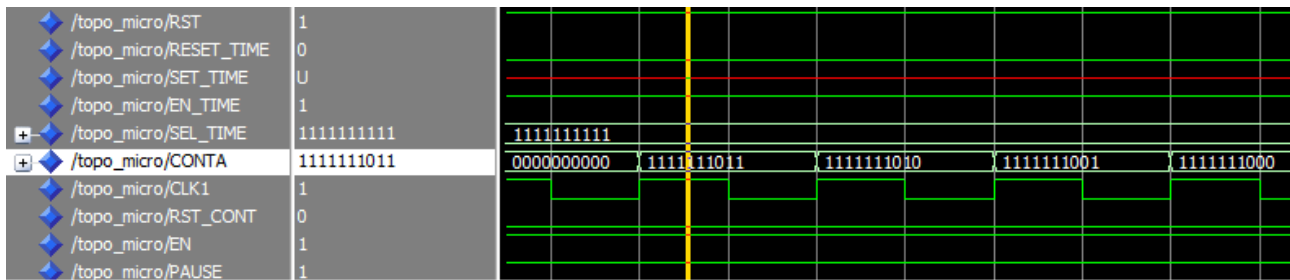Como já descrito no código primeiro selecionamos o valor depois resetamos ao clicar o botão RST fazendo que o conta deixasse de ser indefinido para 0.



Aqui vemos o decremento como esperado.

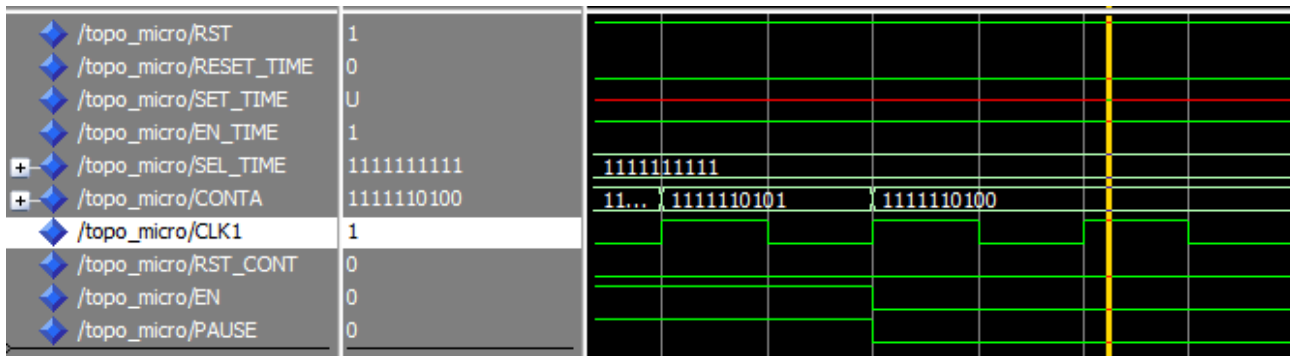

Aqui vemos que a lógica do pause funciona.



Descrição da Máquina de estados:

Primeiro estado é quando o RST_CONT é acionado, ou seja, Conta é zero o usuário então insere o tempo no SET_TIME se não aguarda no primeiro estado. Se EN for 1 ele avança para o 2 estado onde conta é decrementado se EN for 1 continua a decrementar senão vai para o terceiro estado onde o Conta fica parado se EN continuar a 0 fica no estado 3 se for 1 vai para o estado 2, quando a contagem chega a 0 no estado 2 ele volta para o estado 1.



1.4 Seletores

RTL:



Mux do display:

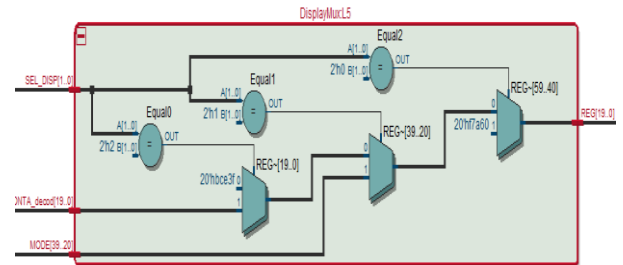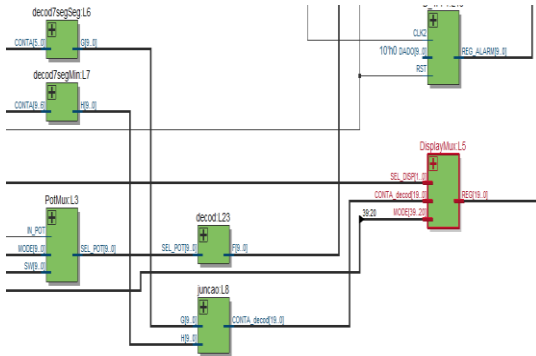



Mux de Estados:

  

Mux de Potência:

  

Mux de Tempo:

  

```
architecture circuito_Estado of EstadosMux is
begin
    LED_OUT <= "0000000000" when SEL_LED= "00" else --Essa contantes exibe os leds apagados.
    REG_OPEN when SEL_LED = "01" else --Aqui é a variável que exibe a sequência piscante nos leds no primeiro estado.
    OUT_POT when SEL_LED = "10" else --Aqui é a variável que exibe as pontências no led
    REG_ALARM; --Aqui é a variável que exibe a sequência do nosso grupo.
    -- é função da maquina de estados selecionar o SEL_LED de forma correta
end circuito_Estado;
```

```

entity DisplayMux is
port (MODE:      in std_logic_vector (39 downto 20);
      CONTA_decod: in std_logic_vector(19 downto 0);
      SEL_DISP:  in std_logic_vector(1 downto 0);
      REG:       out std_logic_vector(19 downto 0)
);
end DisplayMux;

architecture circuito_Display of DisplayMux is
begin
REG <= "00000110010111101111" when SEL_DISP = "00" else --Aqui será exibido OFF no displays7Seg
      MODE when SEL_DISP = "01" else --Aqui será exibido os nomes(Pipo,Pudi...) da Pré-definição
      CONTA_decod when SEL_DISP = "10" else --Aqui será exibido o CONTA(o tempo em minutos e segundos)
      "11111100011100111101"; --Aqui será exibido HOT.
end circuito_Display;

entity PotMux is
port (SW:      in std_logic_vector(9 downto 0);
      MODE:    in std_logic_vector(9 downto 0);
      IN_POT:  in std_logic;
      SEL_POT: out std_logic_vector(9 downto 0)
);
end PotMux;

architecture circuito_Pot of PotMux is
begin
SEL_POT <= SW when IN_POT = '0' else -- Aqui a potencia selecionada pelo usuário vai ser selecionada
      MODE; -- Aqui a potencia pré-definida será usada
end circuito_Pot;

library IEEE;
use IEEE.Std_Logic_1164.all;


entity TempoMux is
port (SW:      in std_logic_vector (9 downto 0);
      MODE:    in std_logic_vector (19 downto 10);
      SEL_DISP: in std_logic_vector(1 downto 0);
      SEL_DISP_out: inout std_logic;
      SEL_TIME: out std_logic_vector(9 downto 0)
);
end TempoMux;

architecture TempoMux of TempoMux is
begin
SEL_DISP_out <= not SEL_DISP(1) and SEL_DISP(0); -- LOGICA da seleção

SEL_TIME <= SW when SEL_DISP_out = '0' else --Aqui o tempo selecionado é definido pelo usuario através os switches
      MODE(19 downto 10); -- Aqui o tempo selecionado é o da pré-definição
end TempoMux;

```

1.5 Registradores

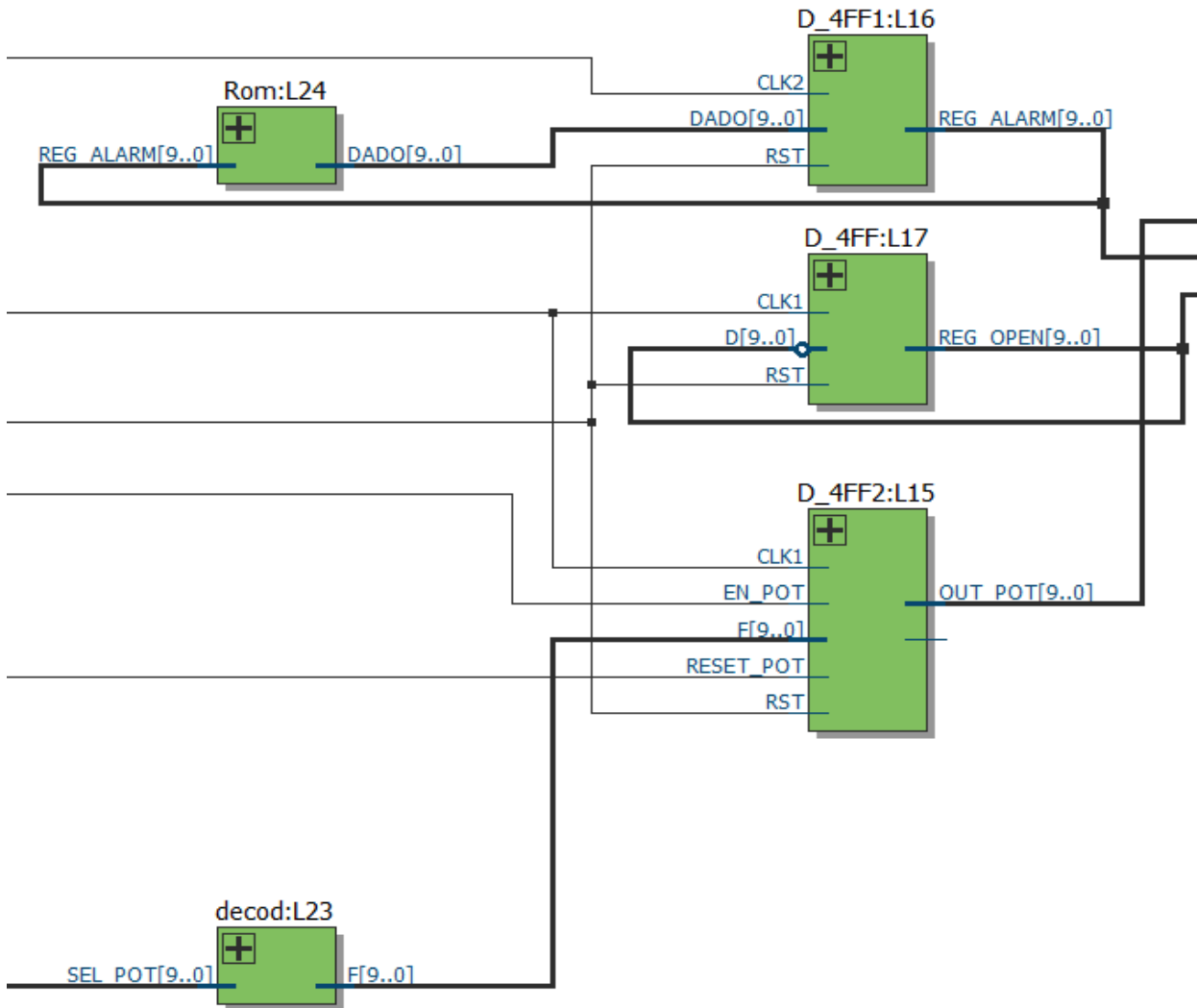

Decodificador de 10 para 10 bits (decod:L23) feito usando abordagem comportamental, recebe como entrada a saída do seletor de potência no formato “0001000000” e o decodifica para o formato “0001111111”.

O terceiro registrador (D_4FF2:L15) recebe o sinal *F* do decodificador, o armazena enquanto *EN_POT* estiver com o valor ‘1’, e o envia pelo sinal *OUT_POT*.


O segundo registrador (D_4FF1:L16) recebe o sinal *DADO* com o efeito luminoso da Rom:L24, o armazena durante um ciclo de *CLK1*, e o envia pelo sinal *REG_ALARM* para a Rom:L24, que ao recebê-lo, envia o sinal seguinte.

O primeiro registrador (D_4FF:L17) recebe como entrada o sinal *D* que é a sua saída *REG_OPEN* negada.


```

17 begin
18     RST_Ps <= (not RST) or RESET_POT; -- Lógica combinatória do Reset
19     process(CLK1, RST_Ps, EN_POT, F)
20     begin
21         if (RST_Ps = '1') then OUT_POT <= "0000000000"; -- RST assíncrono do registrador
22         elsif (CLK1'event and CLK1 = '1') then -- Clock sensível a borda de subida
23             if (EN_POT = '1') then OUT_POT <= F; -- Saída será igual a potência quando EN_POT for '1'
24             end if;
25         end if;
26     end if;
27 end


```

 

 Primeiro registrador (D_4FF:L17), inicia com *RST* ativo que mantém a saída *REG_OPEN* em “0000000000” e a entrada *D* em “1111111111”, ao desativar o *RST*, a saída e a entrada passam a ser invertidas a cada evento de clock.




 Segundo registrador (D_4FF:L16), inicia com *RST* ativo que mantém a saída *REG_ALARM* em “0000000000”, ao desativar o *RST* a saída passa a ser o sinal *DADO* que contém o efeito luminoso vindo da Rom, e segue para o próximo efeito a cada evento de *CLK2*.



O terceiro registrador (D_4FF2:L15), inicia com *RST* ativo que mantém a saída *OUT_POT* em “0000000000”, ao desativar o *RST* e forçar uma entrada em *F*, que é o sinal de saída do decodificador, a saída continua em “0000000000” por causa do sinal *EN_POT* que está sem valor, ao definir o valor ‘1’ para *EN_POT* a saída passa a ser o sinal *F* no próximo ciclo de *CLK1*, e continua assim até *RESET_POT* passar a ser ‘1’ e o sinal *OUT_POT* voltar a ser “0000000000”.

2 Controlador

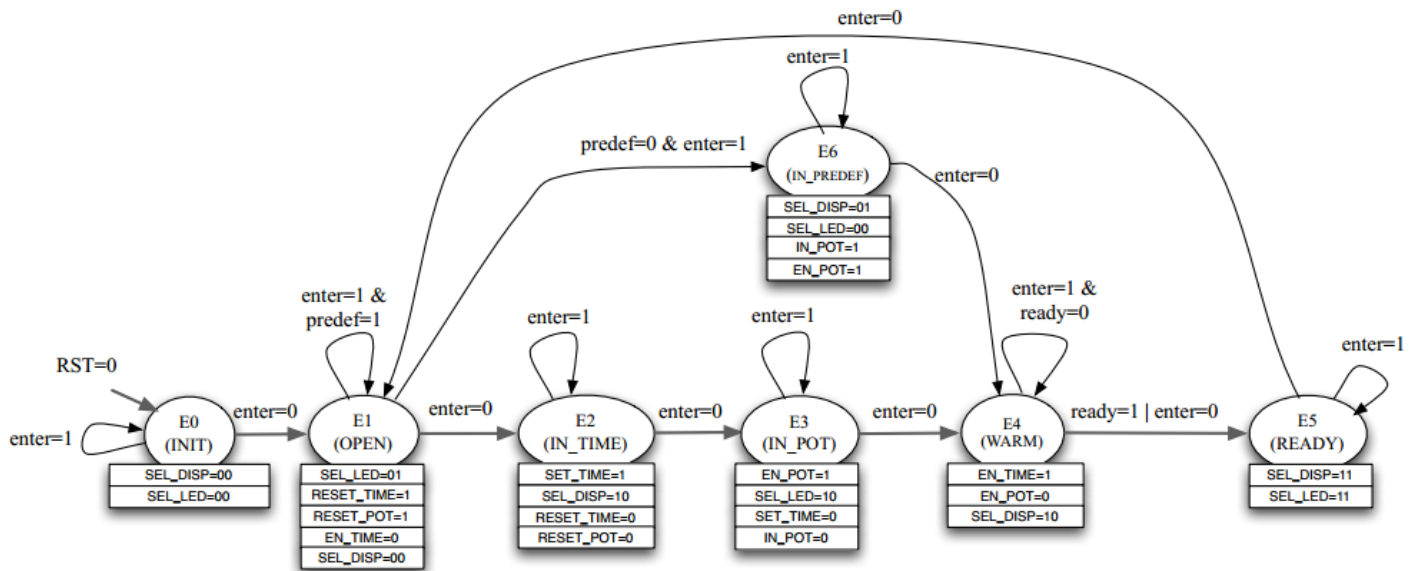

Inicia no estado E0 com as saídas zeradas, ao pressionar o botão KEY1 (enter) passa para o estado E1 onde o usuário deve escolher entre o modo manual ou predefinido, caso escolher manual e pressionar KEY1 segue para o estado E2, onde deve escolher o tempo e pressionar KEY1 novamente para passar para o estado E3, onde será selecionada a potência e seguirá para E4 quando enter for pressionado, nesse estado caso o sinal READY fique em '1' ou o botão enter for pressionado a máquina transitará para o estado E5 e voltará para o estado E1 se enter for pressionado. Caso o modo predefinido for escolhido e pressionar KEY2 (predef) passará para o estado E6, onde será escolhido o modo de preparo e seguirá para E4 quando KEY1 for pressionado.

```


23 architecture bhv of FSM_Control is
24     type STATES is (E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6); -- Estados da máquina
25     signal EA, PE: STATES;
26
27 begin
28
29 P1: process(EA, ENTER, PREDEF) -- Lógica de próximo estado
30 begin
31     case EA is
32     when E0 =>
33         if enter = '0' then -- Quando enter for pressionado transitará para E1
34             PE <= E1;
35         else
36             PE <= E0; -- Senão continuará em E0
37         end if;

```


```

87 P2: process(clock_50, RST)
88 begin
89     if RST = '0' then -- RST assíncrono da máquina de estados
90         EA <= E0;
91     elsif clock_50'event and clock_50 = '1' then -- Clock sensível a borda de subida
92         EA <= PE;
93     end if;
94 end process;
95
96 P3: process(EA) -- Lógica de saída
97 begin
98     case EA is
99         when E0 => -- Valores das variáveis de saída quando estiver em E0
100             SEL_DISP <= "00";
101             SEL_LED <= "00";
102             ESTADOS <= "00000";

```

 

 Inicia com RST ativo e valores zerados, ao desativar o RST e trocar o valor de ENTER para '0' transita para o estado 1, depois 2, 3, 4, 5 e 1 novamente como esperado.



No estado 1, ENTER passa a ser '1' e PREDEF a ser '0', então a máquina transita para o estado 6 e depois para E4, quando READY passa a ser '1' ela segue para E5 e volta para E1, quando RST passa a ser '0' e ela volta para o estado inicial.

3. Resultados e conclusões

Para a realização da conexão de todos os blocos utilizamos um único topo, usando como entrada os switches, os KEYS e o clock 50Mhz e como saída os LEDs e o HEX (5 downto 0). A interconexão é feita através dos sinais. Através do port map foi especificado as conexões.

As simulações funcionaram como esperado assim como os testes na placa.

Anexo A – Observações

Após as simulações descobrimos alguns problemas principalmente na lógica do pause do contador. Durante o teste na placa também persistiram, depois de algumas alterações e testes foi resolvido. Algumas alterações no controlador foram também realizadas a fim de evitar execuções fora dos padrões.